




# Naizmenične struje

Električna kola naizmenične električne struje
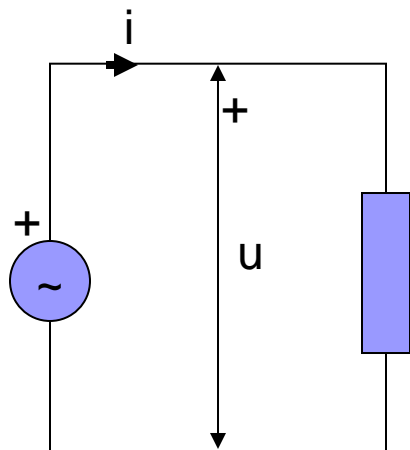
# Prosta kola naizmenične struje

- Prosto kolo naizmenične električne struje sastoji se od izvora naizmenične električne struje i jednog potrošača




$$u = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta) \quad i = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi)$$

- Odrediti vezu između napona na potrošaču i struje koja protiče kroz granu sa potrošačem
- Odrediti veze efektivnih vrednosti (U,I)
- Odrediti veze početnih faza ( $\theta, \psi$ )

- Smisao referentnog smera struje i napona u kolu naizmenične struje


$$i = I_0 \cdot \sin(\omega t)$$
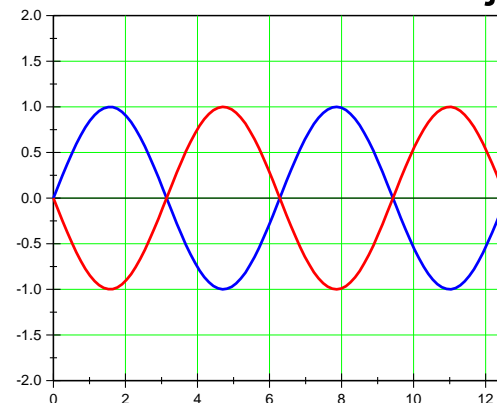
$$-i = -I_0 \cdot \sin(\omega t) = I_0 \cdot \sin(\omega t + \pi)$$



# Prosto kolo sa otpornikom
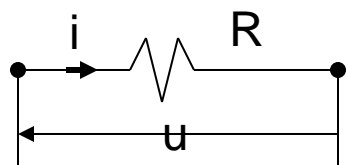
## ■ Vremensko opisivanje - analitički prikaz



$$i_R = \frac{u_R}{R} \quad u_R = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)$$

$$i_R = \frac{1}{R} [U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)] = \frac{U}{R} \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)$$


$$i_R = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi)$$



$$\boxed{I = \frac{U}{R}} \\ \boxed{\psi = \theta}$$


# Prosto kolo sa otpornikom

- Vremensko opisivanje - grafički prikaz

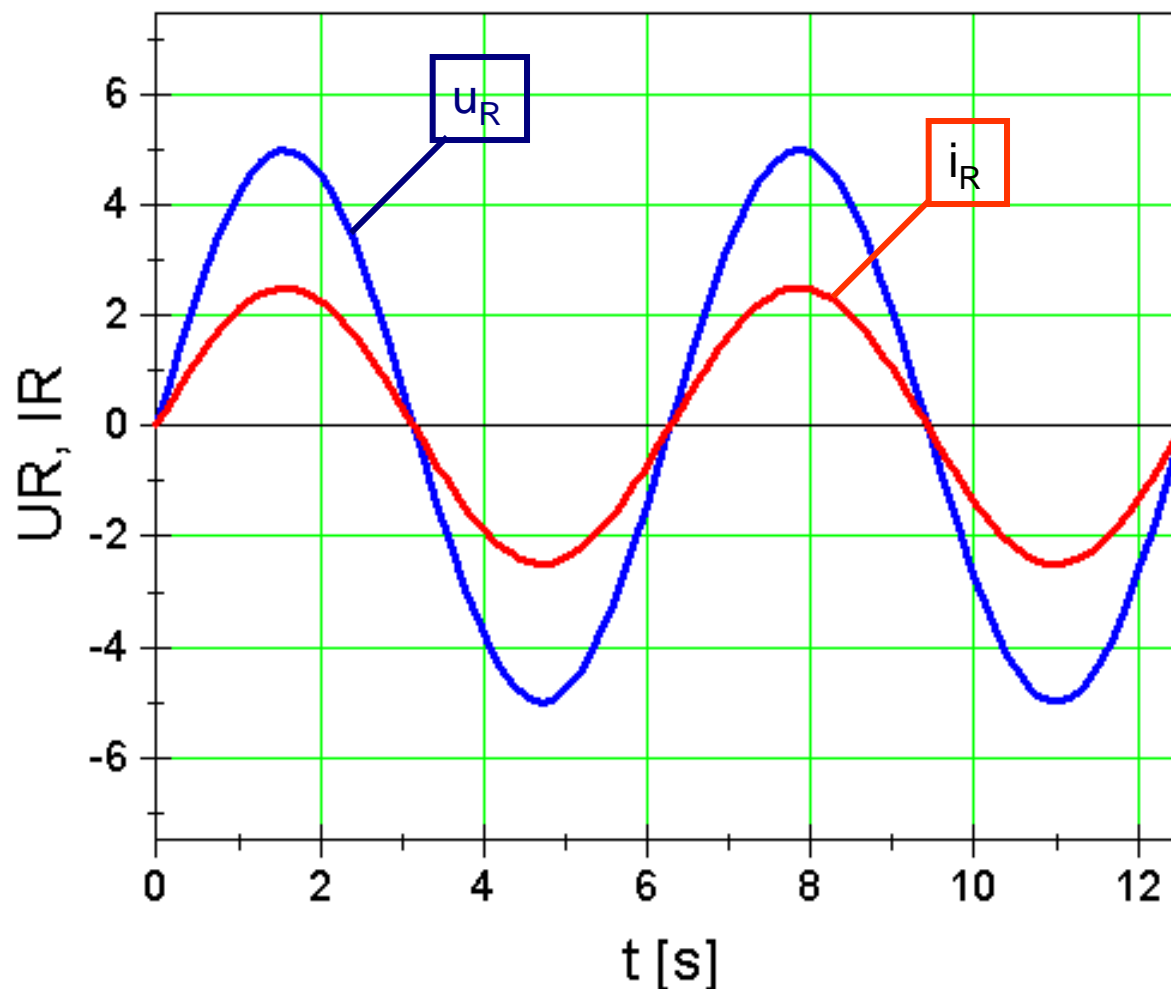

# Prosto kolo sa otpornikom

- Fazorsko opisivanje

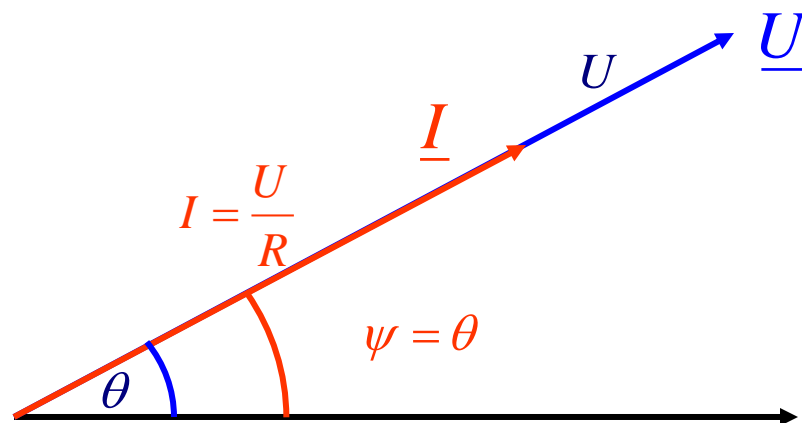

# Prosto kolo sa otpornikom

- Kompleksno opisivanje

$$u_C = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta) \mapsto \underline{U} = u_1 + ju_2 = U \cos \theta + jU \sin \theta$$

$$i_C = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi) \mapsto \underline{I} = i_1 + ji_2 = I \cos \psi + jI \sin \psi$$

$$\underline{I} = I \cos \psi + jI \sin \psi = \frac{U}{R} \cos \theta + j \frac{U}{R} \sin \theta$$


$$\underline{I} = \frac{1}{R} (U \cos \theta + jU \sin \theta)$$

$$\boxed{\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R}}$$

$$\boxed{\underline{U} = R\underline{I}}$$

# Prosto kolo sa kondenzatorom
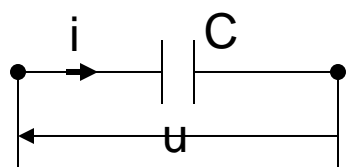
## ■ Vremensko opisivanje - analitički prikaz



$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad u_C = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)$$

$$i_C = C \frac{d}{dt} [U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)] = CU\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \theta) \cdot \omega$$


$$i_C = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi)$$

$$\cos(\alpha) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \implies i_C = \omega CU\sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t + \theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\boxed{\begin{aligned} I &= \omega CU \\ \psi &= \theta + \frac{\pi}{2} \end{aligned}}$$

# Prosto kolo sa kondenzatorom

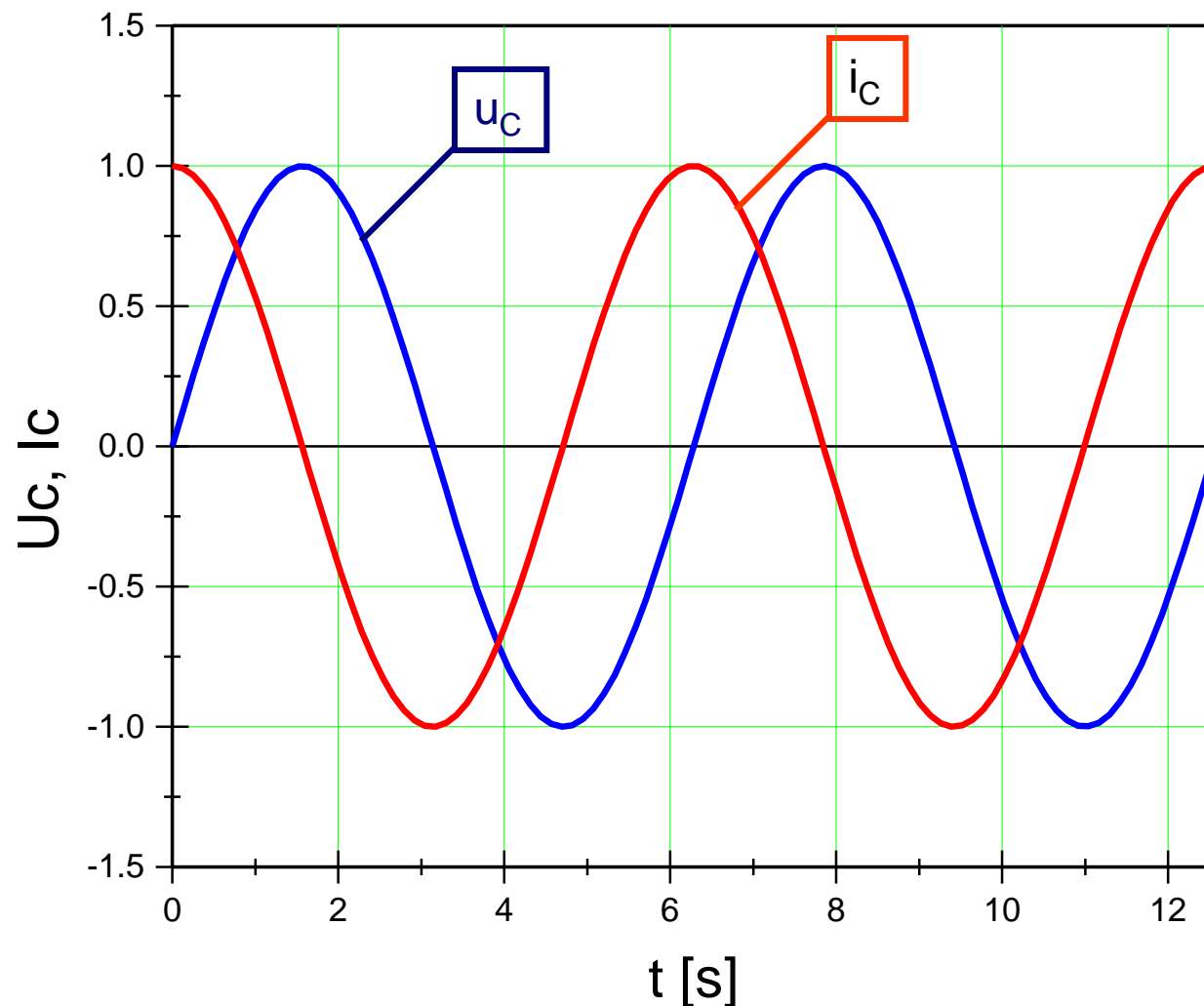
## ■ Vremensko opisivanje - grafički prikaz





# Prosto kolo sa kondenzatorom

- Fazorski opisivanje

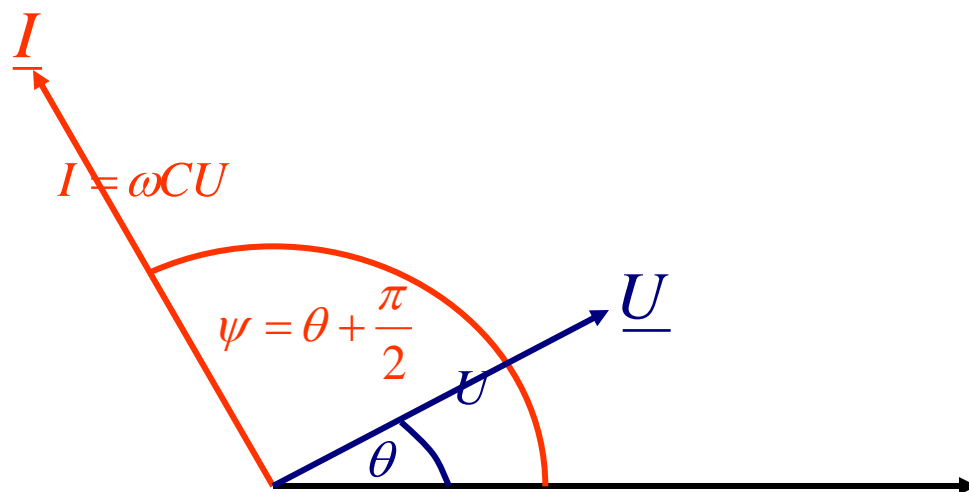

# Prosto kolo sa kondenzatorom

## ■ Kompleksno opisivanje

$$u_C = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta) \mapsto \underline{U} = u_1 + ju_2 = U \cos \theta + jU \sin \theta$$

$$i_C = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi) \mapsto \underline{I} = i_1 + ji_2 = I \cos \psi + jI \sin \psi$$

$$\underline{I} = I \cos \psi + jI \sin \psi = \omega C U \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) + j\omega C U \sin(\theta + \frac{\pi}{2})$$


$$\underline{I} = -\omega C U \sin \theta + j\omega C U \cos \theta = j\omega C (U \cos \theta + jU \sin \theta)$$

$$\boxed{\underline{I} = j\omega C \underline{U}}$$

$$\boxed{\underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \underline{I}}$$

# Prosto kolo sa kalemom
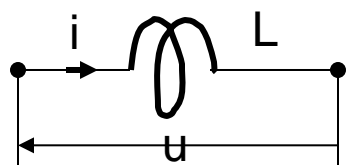
## ■ Vremensko opisivanje – analitički prikaz



$$u_L = L \frac{di_L}{dt} \quad i_L = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi)$$

$$u_L = L \frac{d}{dt} [I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi)] = LI\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \psi) \cdot \omega$$


$$u_L = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)$$

$$\cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) \implies u_L = \omega LI\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2})$$

$$\boxed{\begin{aligned} U &= \omega LI \\ \theta &= \psi + \frac{\pi}{2} \end{aligned}}$$


# Prosto kolo sa kalemom
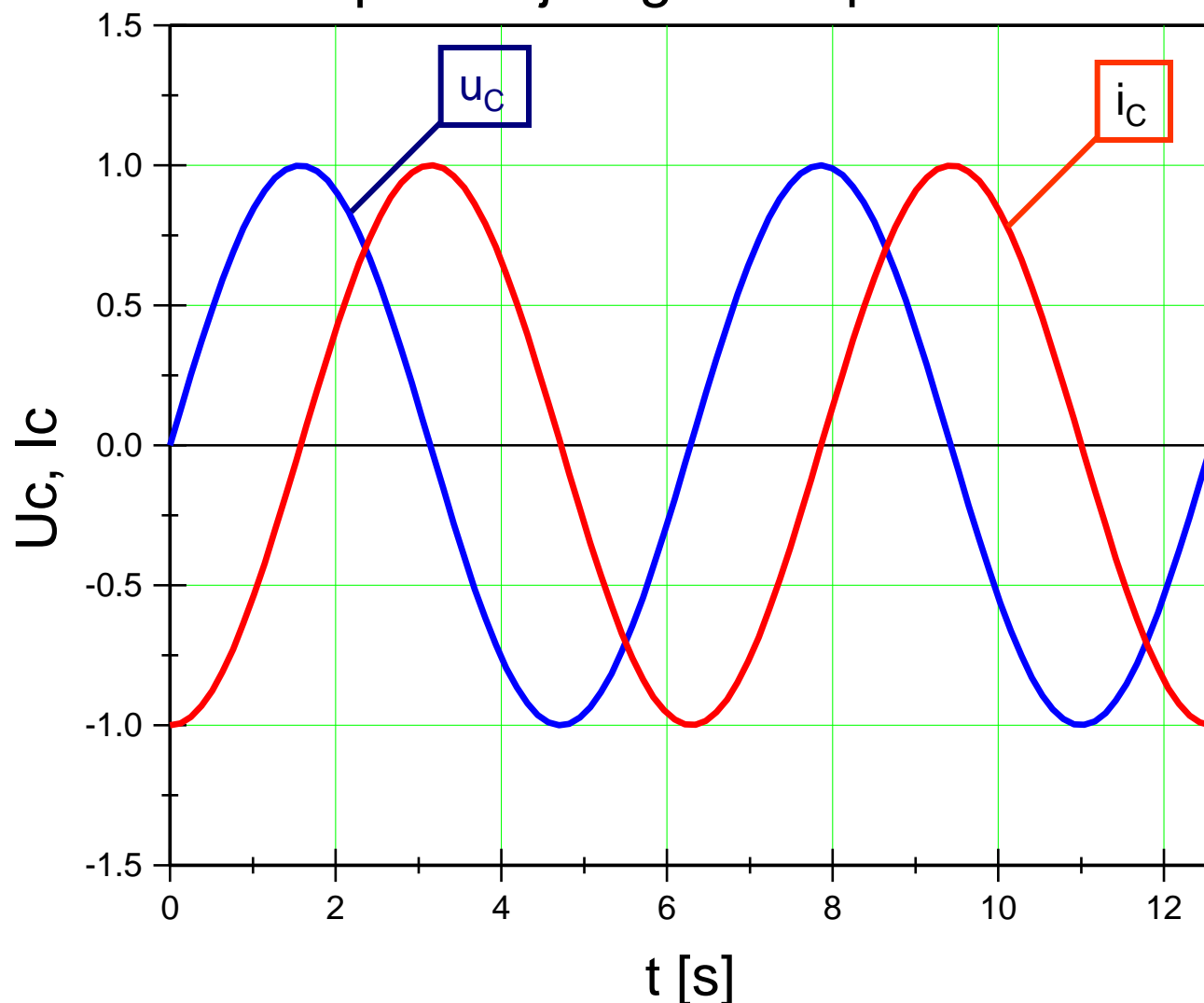
## ■ Vremensko opisivanje - grafički prikaz



# Prosto kolo sa kalemom

- Fazorsko opisivanje

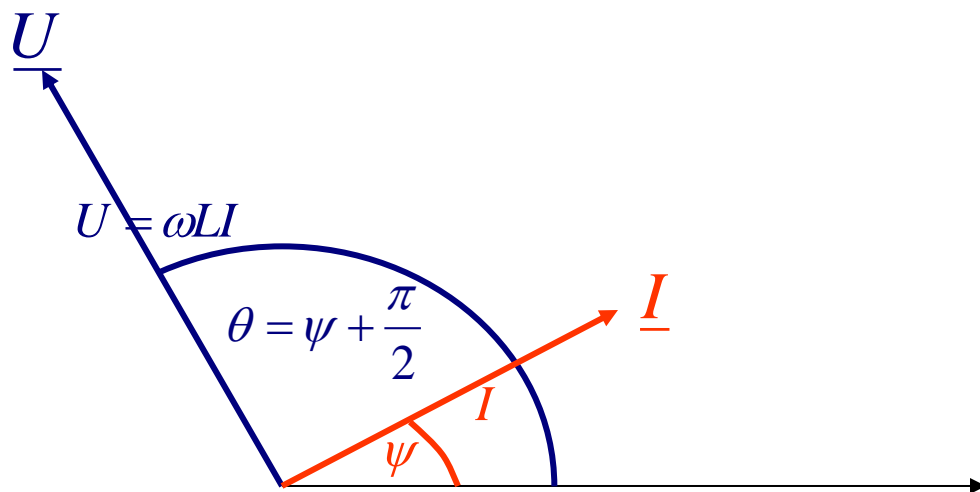

# Prosto kolo sa kalemom

## ■ Kompleksno opisivanje

$$i_C = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \psi) \mapsto \underline{I} = i_1 + ji_2 = I \cos \psi + jI \sin \psi$$

$$u_C = U\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta) \mapsto \underline{U} = u_1 + ju_2 = U \cos \theta + jU \sin \theta$$

$$\underline{U} = U \cos \theta + jU \sin \theta = \omega LI \cos(\psi + \frac{\pi}{2}) + j\omega LI \sin(\psi + \frac{\pi}{2})$$

$$\underline{U} = -\omega LI \sin \psi + j\omega LI \cos \psi = j\omega L(I \cos \psi + jI \sin \psi)$$

$$\boxed{\underline{U} = j\omega L \underline{I}}$$

$$\boxed{\underline{I} = \frac{1}{j\omega L} \underline{U}}$$

# Prosta električna kola naizmenične struje

- Veze između napona i struje potrošača

	Vremenski	Efektivne vrednosti	Fazni stav	Kompleksno
R	$u = Ri$	$U = RI$	$\theta = \psi$	$\underline{U} = R\underline{I}$
L	$u = L \frac{di}{dt}$	$U = \omega LI$	$\theta + \frac{\pi}{2} = \psi$	$\underline{U} = j\omega L\underline{I}$
C	$i = C \frac{du}{dt}$	$U = \frac{1}{\omega C} I$	$\theta = \psi + \frac{\pi}{2}$	$\underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \underline{I}$

# Impedansa

- Efektivne vrednosti napona proporcionalne su efektivnim vrednostima struje
- Slično propocionalnosti napona i struje kod jednosmerne struje
- Odnos napona i struje ima ulogu otpornosti kod jednosmerne struje

$$U = ZI$$

$$\boxed{Z = \frac{U}{I}} \quad [Z] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{V}{A} = \Omega$$

Impedansa električnog elementa je odnos efektivnih vrednosti napona i struje

$$\boxed{Z_R = \frac{U}{I} = R}$$

$$\boxed{Z_C = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C}}$$

$$\boxed{Z_L = \frac{U}{I} = \omega L}$$

Impedansa električnog elementa zavisi od frekvence naizmenične struje



# Kompleksna impedansa

- Kompleksne vrednosti napona proporcionalne su kompleksnim vrednostima struje

$$\boxed{\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}} \quad [Z] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{V}{A} = \Omega$$

Kompleksna impedansa električnog elementa je odnos kompleksnih vrednosti napona i struje


$$\underline{Z}_R = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R$$

$$\underline{Z}_C = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = j\omega L$$

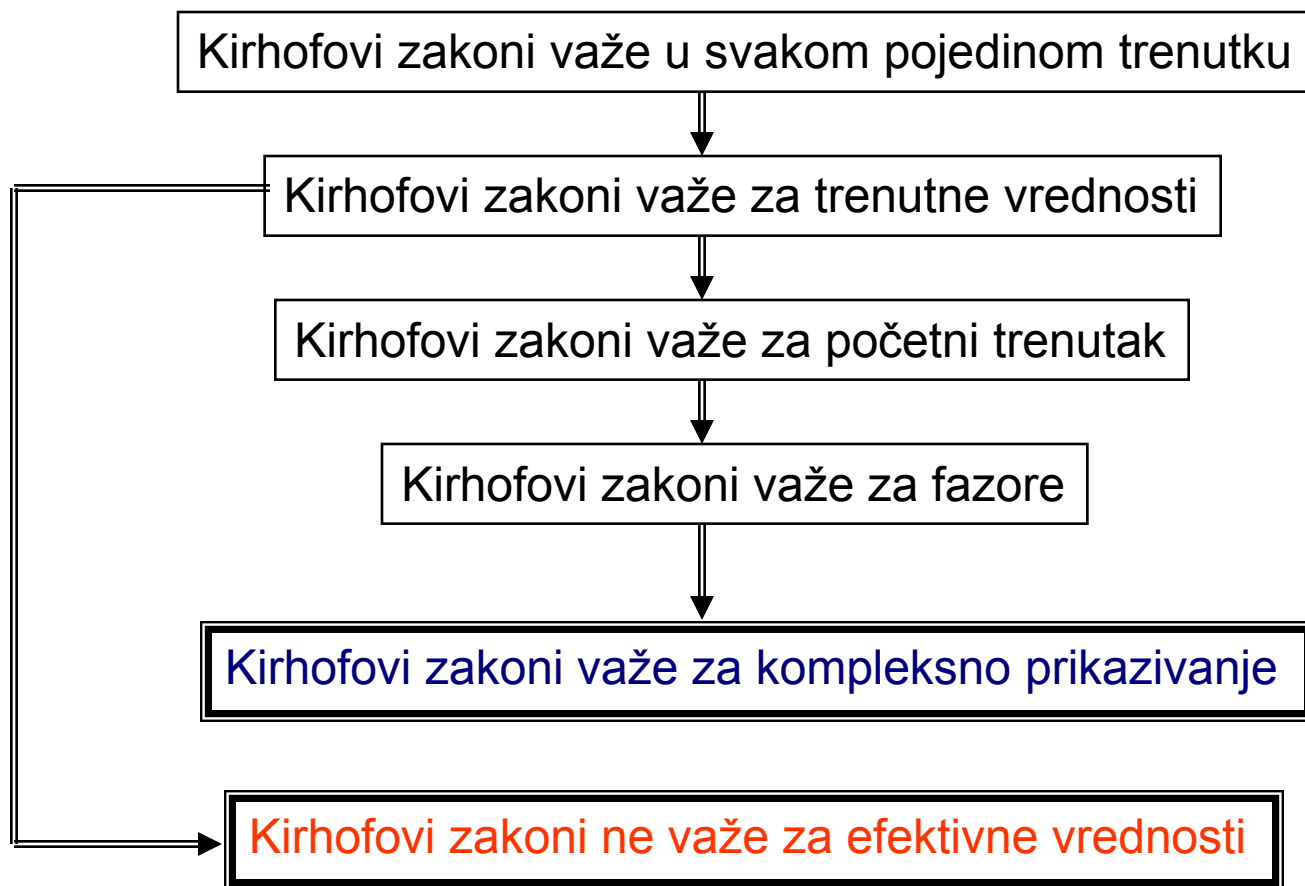
# Složena električna kola naizmenične struje

- Osnova za rešavanje električnih kola su Kirhofovi zakoni



# Složena električna kola naizmenične struje

## ■ Primer

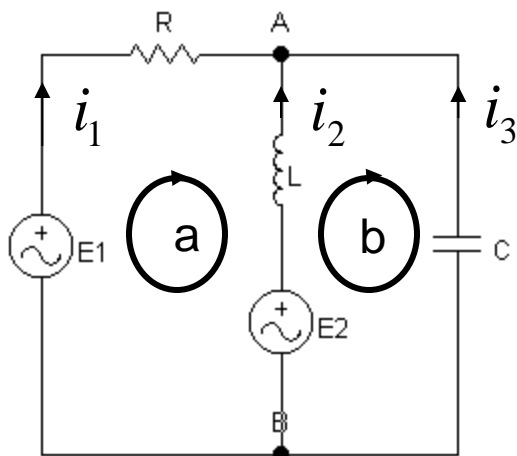

$$A: \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$a: \underline{E}_1 - \underline{Z}_R \underline{I}_1 + \underline{Z}_L \underline{I}_2 - \underline{E}_2 = 0$$

$$b: \underline{E}_2 - \underline{Z}_L \underline{I}_2 + \underline{Z}_C \underline{I}_3 = 0$$

---

$$A: \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$


$$a: \underline{E}_1 - R \underline{I}_1 + j\omega L \underline{I}_2 - \underline{E}_2 = 0$$

$$b: \underline{E}_2 - j\omega L \underline{I}_2 - \frac{j}{\omega C} \underline{I}_3 = 0$$

# Složena električna kola naizmenične struje


## ■ Vezivanje impedansi

- redno vezivanje
- paralelno vezivanje

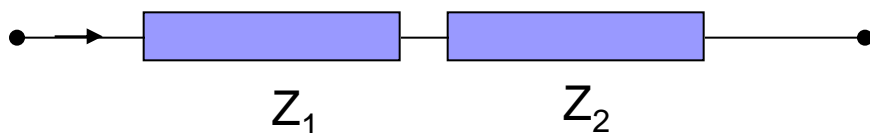

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 \longrightarrow \boxed{\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

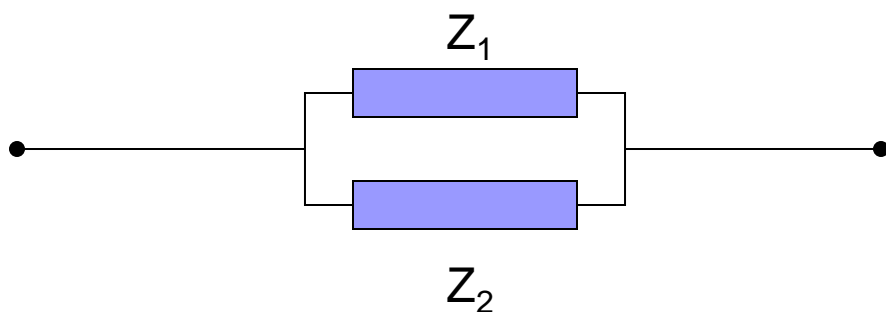~~$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 \longrightarrow \underline{Z}_1 = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$~~




$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 \longrightarrow \boxed{\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}}$$

~~$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 \longrightarrow \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$~~

# Složena električna kola

## ■ Primer

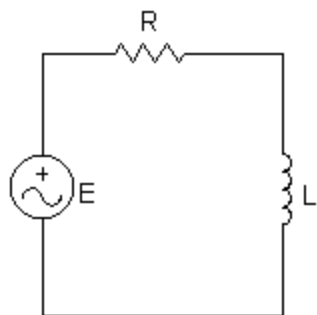

$$E = 220V \quad f = 50Hz \quad \omega = 314s^{-1} \quad R = 100\Omega \quad L = 100mH$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} \quad \underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = R + j\omega L = (100 + j31,4)\Omega$$


$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{220V}{(100 + j31,4)\Omega} = \frac{220}{100 + j31,4} A \cdot \frac{100 - j31,4}{100 - j31,4} = \frac{22000 - j6908}{100^2 + (31,4)^2} A = \frac{22000 - j6908}{10986} A$$

$$\underline{I} = (2 - j0,63)A$$

A phasor diagram with two vectors originating from the same point. A blue vector labeled  $\underline{E}$  points horizontally to the right. A red vector labeled  $\underline{I}$  points downwards and to the right, below the  $\underline{E}$  vector.

$$I = \sqrt{2^2 + 0,63^2} A = 2,1 A \quad Z = \frac{U}{I} = \frac{220V}{2,1A} = 105\Omega$$
$$\operatorname{tg} \psi = \frac{-0,63}{2} \Rightarrow \varphi = -17,5^\circ$$

# Kompleksna impedansa potrošača

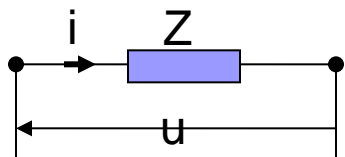

$$\underline{Z} = \frac{U}{\underline{I}} = z_1 + jz_2 = R + jX \quad \leftarrow \text{reaktansa}$$


$$\underline{Z} = \frac{U}{\underline{I}} = \frac{U(\cos \theta + j \sin \theta)}{I(\cos \psi + j \sin \psi)} = \frac{Ue^{j\theta}}{Ie^{j\psi}} = \frac{U}{I} e^{j(\theta-\psi)}$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} e^{j(\theta-\psi)} = Ze^{j\varphi} = Z(\cos \varphi + j \sin \varphi) = R + jX$$

$$\varphi = \theta - \psi$$

$$R = Z \cdot \cos \varphi$$

$$X = Z \cdot \sin \varphi$$

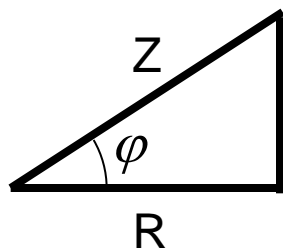


X

Trougao impedanse

$$\varphi_R = 0 \quad \varphi_C = -\frac{\pi}{2} \quad \varphi_L = +\frac{\pi}{2}$$


# Snaga potrošača naizmenične struje

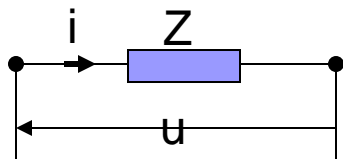

$$p = ui = 2 \cdot UI \cdot \sin(\omega t) \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$
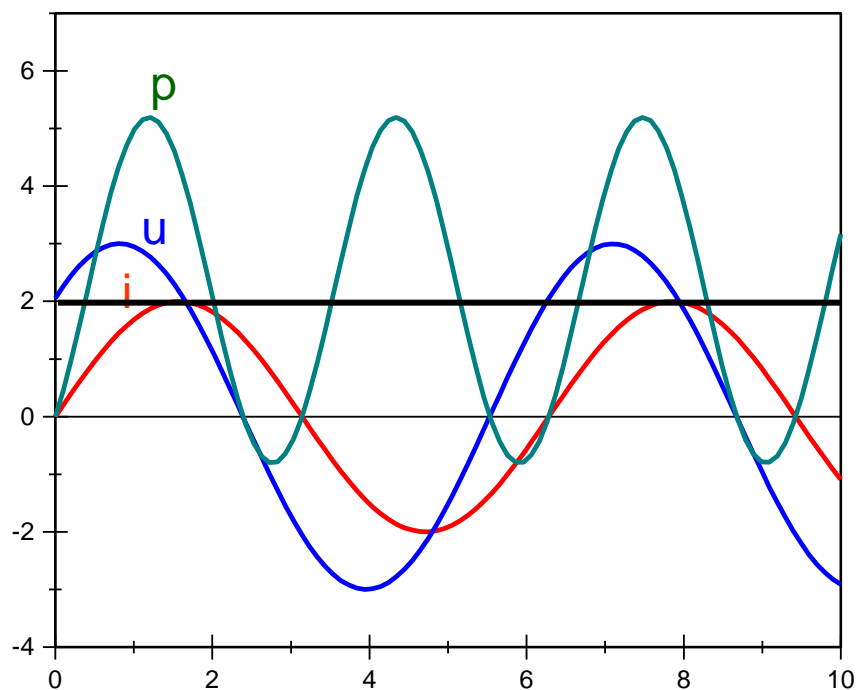
$$p = ui = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)$$




$$\boxed{P = UI \cos \varphi} \quad [P] = W$$

Srednja ili **aktivna** snaga

# Snaga naizmenične struje

## ■ Reaktivna snaga

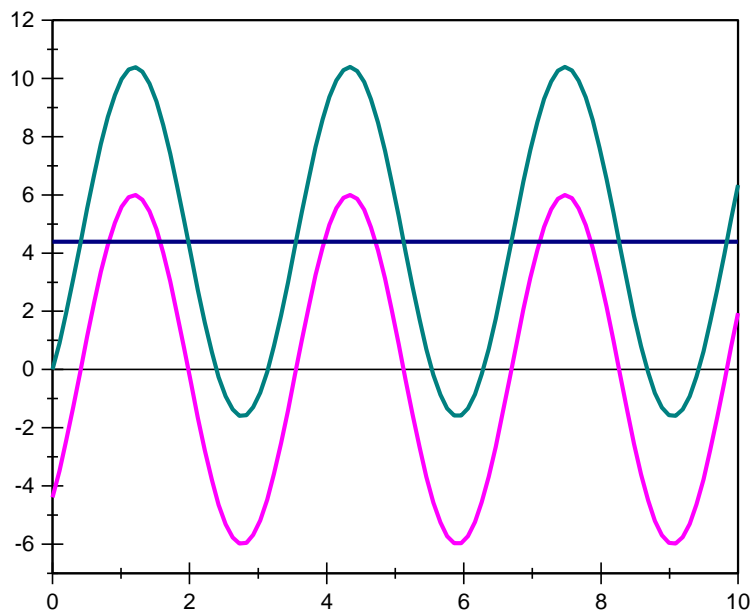

Amplituda reaktivne snage

- Snaga osciluje sa srednjom vrednošću  $UI \cos(\varphi)$  i amplitudom  $UI$
- Električni element nekad radi kao potrošač, a nekada kao generator
- Električni element u delu perioda prima energiju od izvora, a u delu perioda vraća energiju izvoru
- Deo energije koji se vraća izvoru je reaktivna energija
- Srednja vrednost reaktivne energije je nula



$$\boxed{Q = UI \sin \varphi} \quad [Q] = VAr$$



# Snaga naizmenične struje
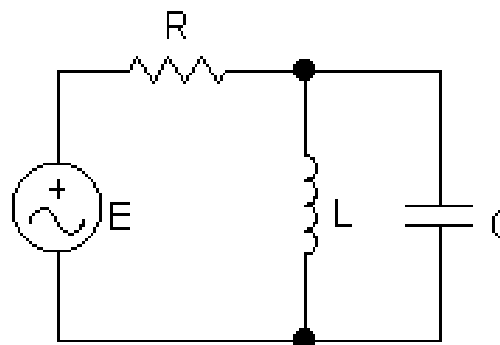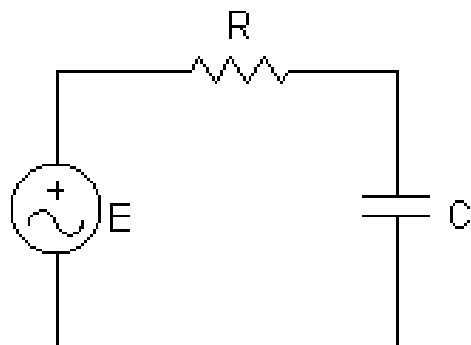
## ■ Reaktivna snaga

- nepovoljna pojava u kolima naizmenične struje
- prenos reaktivne snage u oba smera je rasipanje energije
- mera energetske kvaliteta elementa je **faktor snage**  $\cos \varphi$
- naplaćuje se samo aktivna snaga
- distributeri električne energije uslovljavaju snabdevanje visokom vrednošću faktora snage
- postupak povećanja faktora snage se naziva **kompensacija**



# Snaga naizmenične struje



## ■ Trougao snage

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI$$

**prividna snaga**

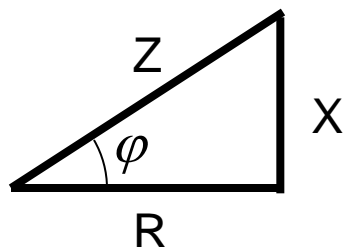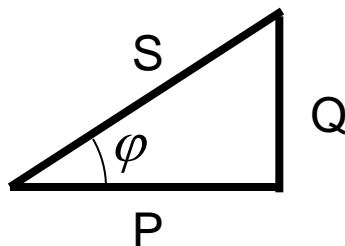

Trougao snage i trougao impedanse su slični

$$S = UI = ZI^2$$

$$P = UI \cos \varphi = ZI^2 \cos \varphi = RI^2$$


$$Q = UI \sin \varphi = ZI^2 \sin \varphi = XI^2$$

# Snaga naizmenične struje

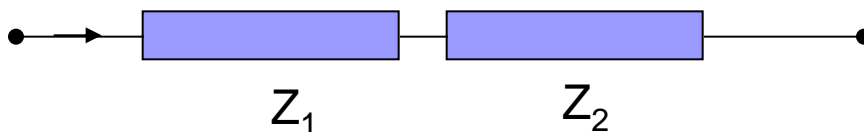
## ■ Kompleksna snaga

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^*$$

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = \underline{Z} \underline{I} \underline{I}^* = \underline{Z} \underline{I}^2 = R \underline{I}^2 + jX \underline{I}^2 = P + jQ$$


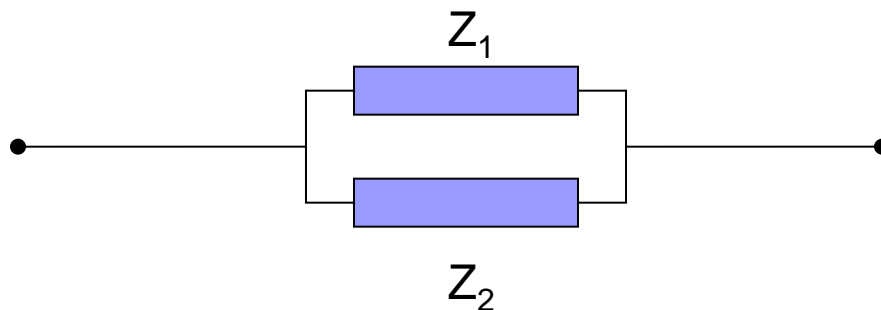
$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = (\underline{U}_1 + \underline{U}_2) \underline{I}^* = \underline{U}_1 \underline{I}^* + \underline{U}_2 \underline{I}^* = \underline{S}_1 + \underline{S}_2$$




$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = \underline{U} (\underline{I}_1^* + \underline{I}_2^*) = \underline{U} \underline{I}_1^* + \underline{U} \underline{I}_2^* = \underline{S}_1 + \underline{S}_2$$

# Snaga naizmenične struje
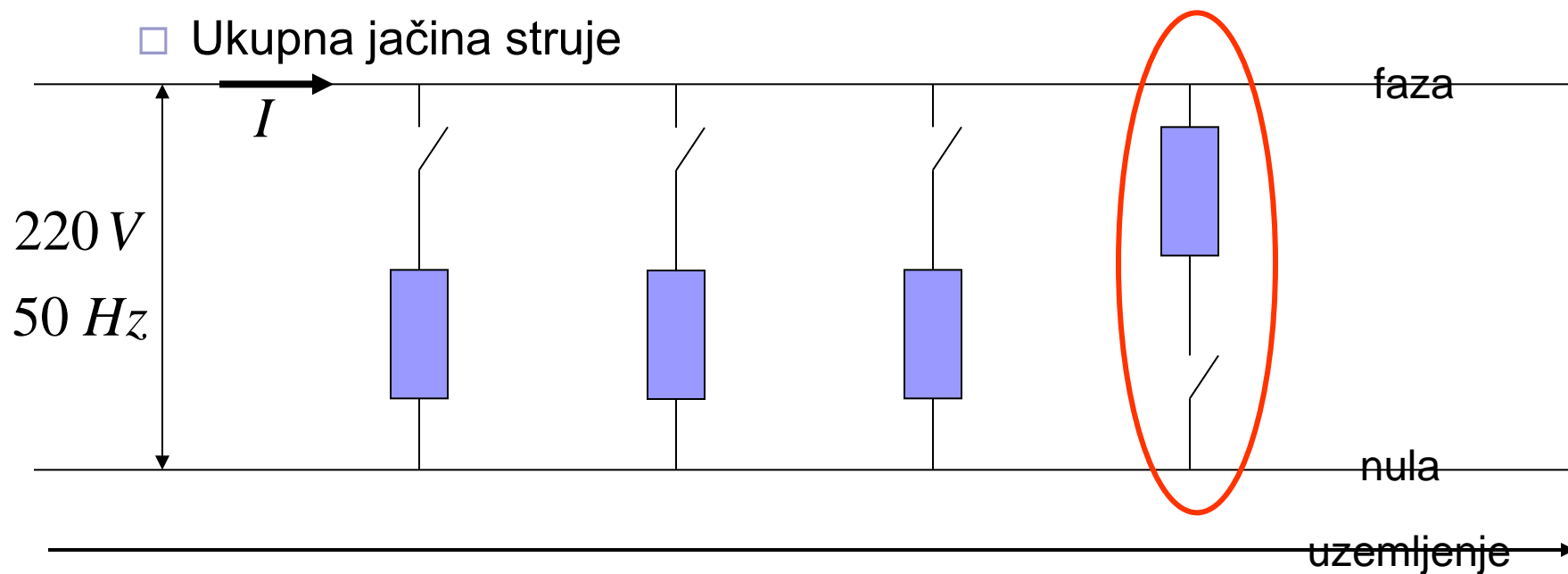
## ■ Proračun električne instalacije

- Ukupna potrošnja električne energije
- Ukupna jačina struje



$$\underline{S} = (\underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \dots + \underline{S}_n) = (P_1 + P_2 + \dots + P_n) + j \cdot (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n)$$

$$S = \sqrt{(P_1 + P_2 + \dots + P_n)^2 + (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n)^2}$$

$$S = UI \Rightarrow I = \frac{S}{U}$$

# Snaga naizmenične struje

- Aktivna snaga se pretvara u toplotu i mehanički rad i plaćamo je
- Reaktivnu snagu vraćamo izvorima električne energije i ne plaćamo je
- Prividna snaga se koristi za dimenzionisanje električnih instalacija